

EE 230


ANALOG LAB - 4

25th Jan, 2024

classmate

Date

Page

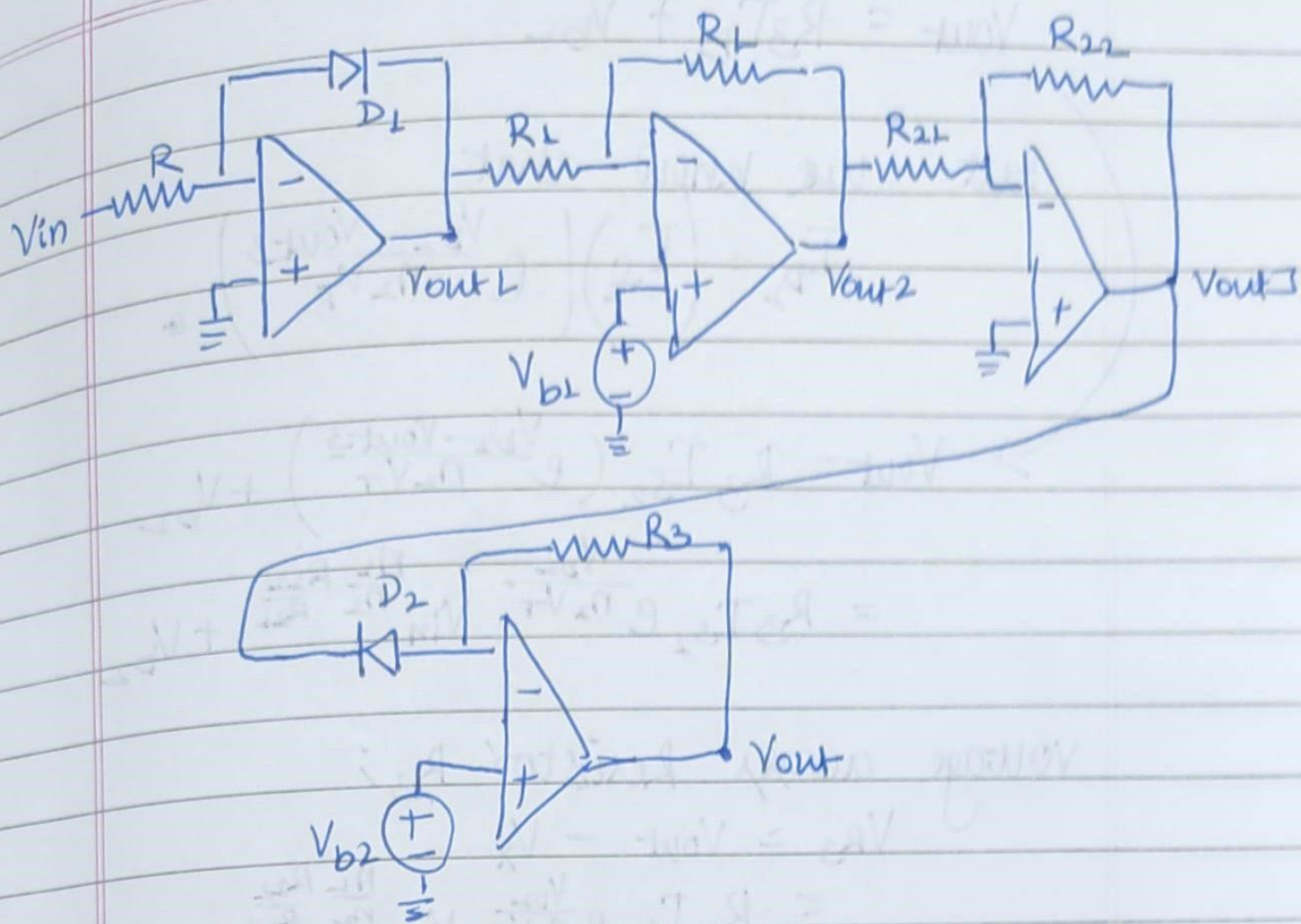

$$V_{out1} = nV_T (\ln(I_S R) - \ln(V_{in}))$$

$$V_{out2} = -nV_T \ln(I_S R) + (\ln(V_{in})) V_T \cdot n + 2V_{b1}$$

if we substitute  $V_{b1} = \frac{nV_T \ln(I_S R)}{2}$ ;

we'll end up with  $V_{out2} = nV_T \ln(V_{in})$

$$\text{now; } V_{out3} = -\frac{R_{22}}{R_{21}} V_{out2} = -\frac{R_{22}}{R_{21}} \cdot nV_T \ln(V_{in})$$

$$= \ln \left( V_{in}^{-\left(\frac{R_{22}}{R_{21}}\right) \cdot nV_T} \right)$$

$$V_x = V_{b2} \text{ (virtual ground)}$$

$$\text{and; } V_{out} = R_3 I_{D2} + V_{b2}$$

8

( $I_{D2}$  is the current through diode  $D_2$ )



$$V_{out} = R_3 I_{D_2} + V_{b2}$$

But we know that

$$I_{D_2} = (I_{S_2}) \left( e^{\frac{V_{b2} - V_{out3}}{n_2 V_T}} \right)$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= R_3 I_{S_2} \left( e^{\frac{V_{b2} - V_{out3}}{n_2 V_T}} \right) + V_{b2} \\ &= R_3 I_{S_2} e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} V_{in}^{\frac{n_1 R_{22}}{n_2 R_{21}}} + V_{b2} \end{aligned}$$

voltage across Resistor  $R_3$ ;

$$\begin{aligned} V_{R_3} &= V_{out} - V_x \\ &= R_3 I_{S_2} e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} V_{in}^{\frac{n_1 R_{22}}{n_2 R_{21}}} \end{aligned}$$

$$= \beta_1 V_{in}^{\beta_2} \quad \left( \begin{array}{l} \beta_1 = R_3 I_{S_2} e^{V_{b2}/n_2 V_T} \\ \beta_2 = n_1 R_{22}/n_2 R_{21} \end{array} \right)$$

for a square root;  $\beta_1 = 1$  &  $\beta_2 = 1/2$ .



(2) Determine  $I_s$  &  $n$ .

$I_s$  = y-intercept of  $\ln(I_D)$  v/s  $V_D$  plot

$$n = \frac{1}{\text{slope} \cdot V_T}$$

$$V_T \text{ at } 27^\circ\text{C} = 0.026\text{V (given)}$$

$$I_{s1} = e^{-18.8507}$$

$$= 6.5e-9$$

$$I_{s2} = e^{-18.6934}$$

$$= 7.6e-9$$

$$n_L = \frac{1}{19.65 \cdot 0.026}$$

$$= 1.95$$

$$n_2 = \frac{1}{19.96 \cdot 0.026}$$

$$= 1.926$$

(4) If we calculate the correlation of

$$\bullet V_D \text{ \& } \ln(I_{D1}) = 0.99948$$

$$\bullet V_D \text{ \& } \ln(I_{D2}) = 0.99903$$

we'll choose Diode 1 since its correlation is more i.e. it's linear over a larger range as compared to Diode 2.

The last point to lie on line for Diode 1 is

$$V = 0.75 \rightarrow I_{D1} = 0.010666; R = 0.75 / 0.010666 = 70.330$$

$$R = 15 / I_{D1} = 15 / 0.01066 = 1407.13\Omega = 45.9\Omega$$

$$(5) V_{out} = nV_T (\ln(I_s R) - \ln(V_{in}))$$

$$= 0.0508 (-11.6 - \ln(V_{in}))$$

$$= 0.0508 (-11.6 - \ln(V_{in}))$$

(6) To remove offset;

$$V_{b1} = \frac{n V_T \ln(I_s R)}{2}$$

$$= -0.294V$$

choosing  $R_L = 1k\Omega$ ;

if we set  $V_{in} = 1V$

$$V_{out1} = -0.589V$$

$$\left( \ln V_{in} = \ln(1) = 0 \right)$$

$$(7) \quad V_{R3} = \left( R_3 I_{s2} e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} \right) \left( V_{in}^{\frac{n_1 R_{22}}{n_2 R_{21}}} \right)$$

$$1 = (10 \times 10^3) \times (7.6 \times 10^{-9}) \times \left( e^{\frac{V_{b2}}{19.96 \times 0.025}} \right) \quad \text{for } V_{in} = 1$$

$$V_{b2} = 0.475V \quad \text{taking } R_B = 10k\Omega$$

$$(8) \quad V_{R3} = (\beta_1) V^{\beta_2}$$

already 1

now we have to adjust  $\beta_2 = \frac{1}{2}$ .

$$\frac{n_1 R_{22}}{n_2 R_{21}} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{21} = (2.03) R_{22}$$

$$\text{let } R_{22} = 1k\Omega ; R_{21} = 2.03k\Omega.$$